



6ES1


# L'ENERGIE DANS LES SYSTEMES

Circulation de l'énergie dans un objet technique




## FICHE RESSOURCE

### I- Circuit électrique :

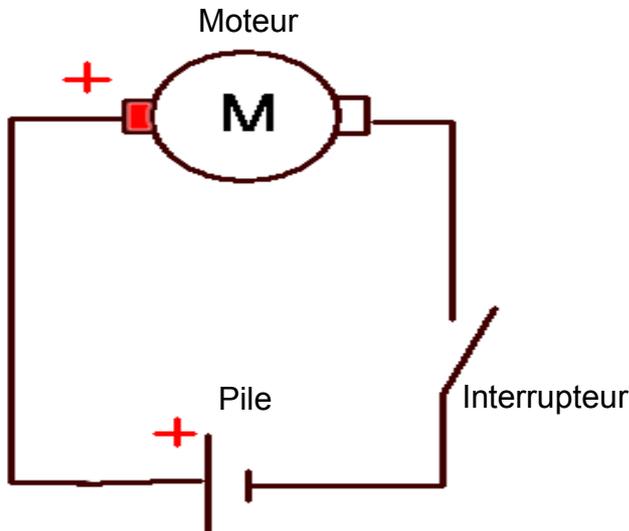

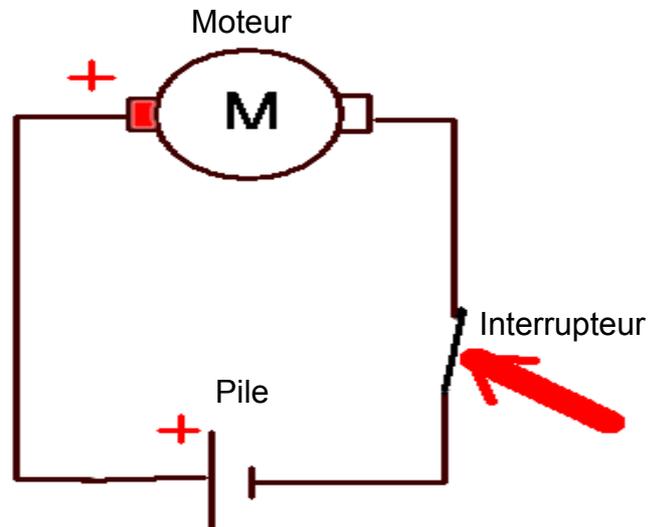Le moteur ne tourne pas car le circuit est ouvert (Interrupteur non actionné)




Le moteur tourne car le circuit est fermé (Interrupteur actionné)

### II- Symboles électriques :

Nom composant électrique	Symbole
<b>Moteur</b>	
<b>Interrupteur</b>	ou
<b>Pile</b>	ou

### III- Moteur à courant continu

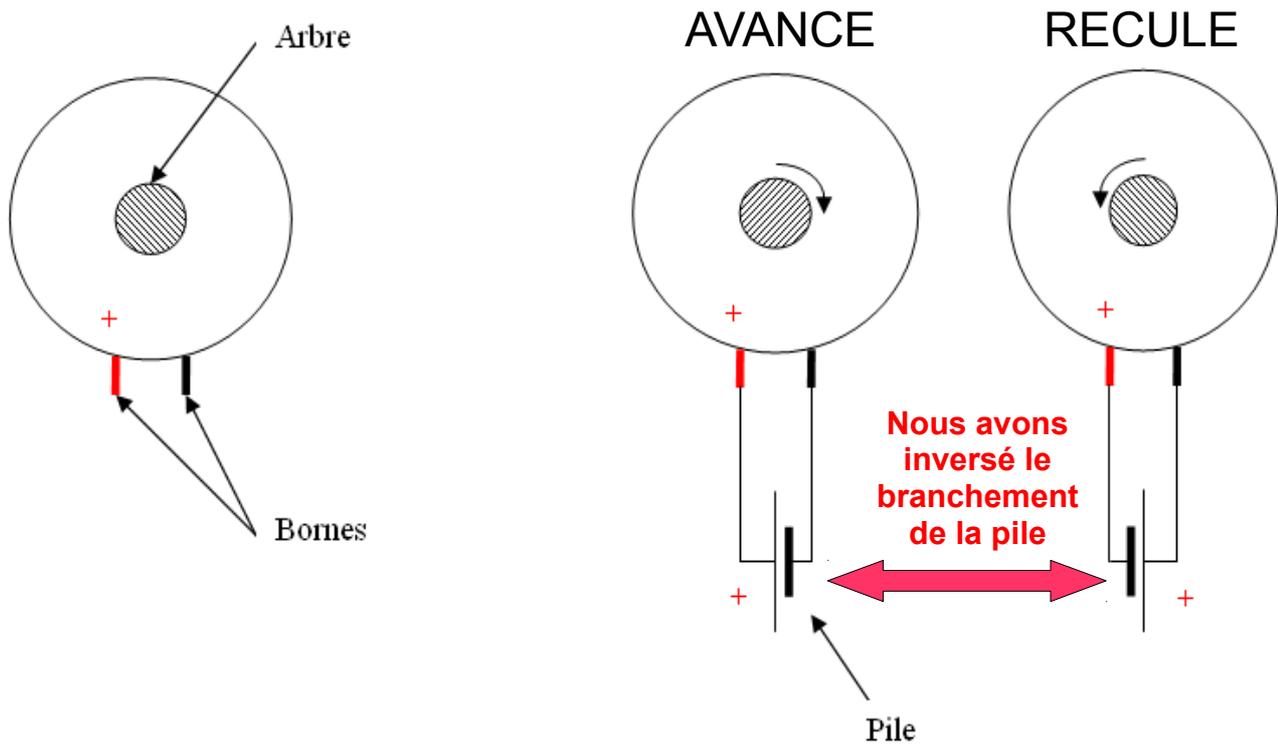

### IV- Interrupteur à levier

